Tutorium zu Computer-Engineering im WS19 Termin 1

Jakob Otto

HAW Hamburg

10. Oktober 2019



Ablauf

- Begrüßung
 - ▶ Wer bin ich?
 - ▶ Was stelle ich mir vor?
 - ▶ Was stellt ihr euch vor?
- Kurze Wiederholung
- Praktikum
 - ► 7-Segment-Display
 - Shiftregister
 - ► Tick-generator
 - ► Lookup table







Wer bin ich eigentlich?

- Jakob Otto
- Gerade dabei den Bachelor zu schreiben
- C++, Internet, Distributed Systems
- Entsprechend oft bei der Inet-Group zu finden









Meine Vorstellung fürs Tutorium

Meine Ziele sind

- Euch durchs Praktikum zu bringen
- Verständnisfragen klären
- Persönliche Hilfe anbieten

No worries.

Frontalvorträge sind nicht meins



Was wollt ihr??





Aufgabenzettel 🖸





kurze Wiederholung (UCF)

UCF-File

- mappt ein- und Ausgänge auf pins
- Format:

```
NET <port - name > LOC = <pin >;
```

• Als Beispiel:

```
NET "clk" LOC = "V10";
```



Woher die Infos?

- Normalerweise aus irgendwelchen Datenblättern..
- Hier: Aus der CE Board-Doku ☑
- Weitere Doku zum Nexys2-board gibts hier ☑





Sieben-Segment Display (I)


Besonderheiten bei unserem Package

- Individelle Anoden
- Gemeinsame Kathode





Sieben-Segment Display (II)

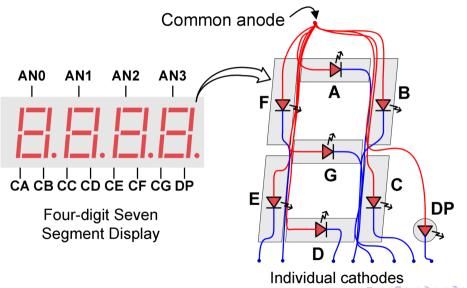

Shiftregister (I)


Verschiedene Zahlen Anzeigen

- Anoden müssen zyklisch angewählt werden
- Zyklisches-Shiftregister passt
- Dadurch werden nacheinander die einzelnen Anoden durchgeschaltet.





Shiftregister (II)

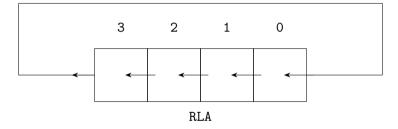



```
segulo:
process (clk) is
begin
end process sequlo;
shift:
process(rot_cs) is
begin
  -- shift reg and append MSB as LSB
 reg ns <= reg cs(reg cs'left-1 downto 0) & reg cs(reg cs'left)
end process shift;
```

shiftregister sollte mit "1110" initialisiert werden!

→ Anode ist low-aktiv

Otto (HAW Hamburg) CE Tutorium 10. Oktober 2019 13 / 22

Tick-Generator (I)

Tick?

Ein Tick ist ein enable Signal \Leftrightarrow druck eines buttons Signal ist genau 1 Takt lang '1'/HIGH – Sonst '0'/LOW

Was tut er?

- Emittiert ticks mit gewünschter (kleinerer) Frequenz als clk-Takt
- Frequenz kann nur gesenkt werden
- Zählt im wesentlichen Takte
 - ▶ Bei maxValue wird ein Tick emittiert
- Ticks druck eines buttons gewertet.
 - Enable-Signal



Tick-Generator (II)

Warum Interessiert uns das?

- 7-Segment Display geben refresh-rate vor
 - ► 1ms to 16ms
 - !!Für ganze Anzeige!!
- Systemtakt muss runtergeteilt werden





Tick-Generator (II)

```
entity TickGen is
  port(
    tick : out std_logic;
    clk : in std_logic
  );
end entity TickGen;
```

Denkt an vernünftiges Takten von ein/Ausgängen.



Tick-Generator (IV)

```
tickGen: process (clk) is
  constant maxValue : integer := XXXXX;
  variable count : integer range 0 to maxValue := 0; -- NEIN!
  variable tick_v : std_logic;
begin
  if (rising_edge(clk)) then -- MHHH...
    count := count + 1;
    if (count = maxValue) then
      count := 0;
      tick v := '1':
    else
     tick v := '0';
    end if:
  end if:
  tick <= tick_v;</pre>
end process tickGen;
```

Tick-Generator (V)

Disclaimer

Der Code zum Tickgenerator ist nur zum Verständnis gedacht und wird wohl so nicht von Schäfers akzeptiert.



Lookuptable (I)

Nibble?


Ein Nibble sind 4 bit ⇔ 16 Verschiedene Werte.

Werte darstellen?

- ullet Pro 7-Segment-Display eine Hex-Ziffer (o 1 nibble)
- ullet Konvertierung notwendig von Nibble ightarrow 7 Kathoden
- Zielwerte für Kathoden in Lookuptable speichern
- ullet \rightarrow case-when!



Lookuptable (II)

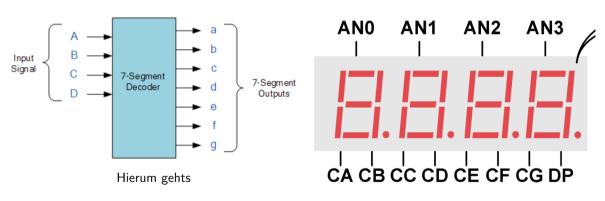

Lookuptable (III)

```
case nibVal v is
  when "0000" =>
    segments v := "10000001";
  when "0001" = >
    segments v := "11001111";
  when "0010" = >
    segments_v := "10010010";
  -- usw
end case:
segments_ns <= segments_v;
```

Kathode der 7 Seg. Disp. ist low-aktiv.

- HAMBURG

Ende

Nächstes mal

- Aufgabe 2!
- Für die Eiligen:
 - ▶ Ich versuche heute schon zu Helfen
 - Sonst immer per Mail erreichbar

Abschließendes

Fragen, Anmerkungen und Verbesserungen ausdrücklich erwünscht. Ich bin auf euer Feedback angewiesen.



